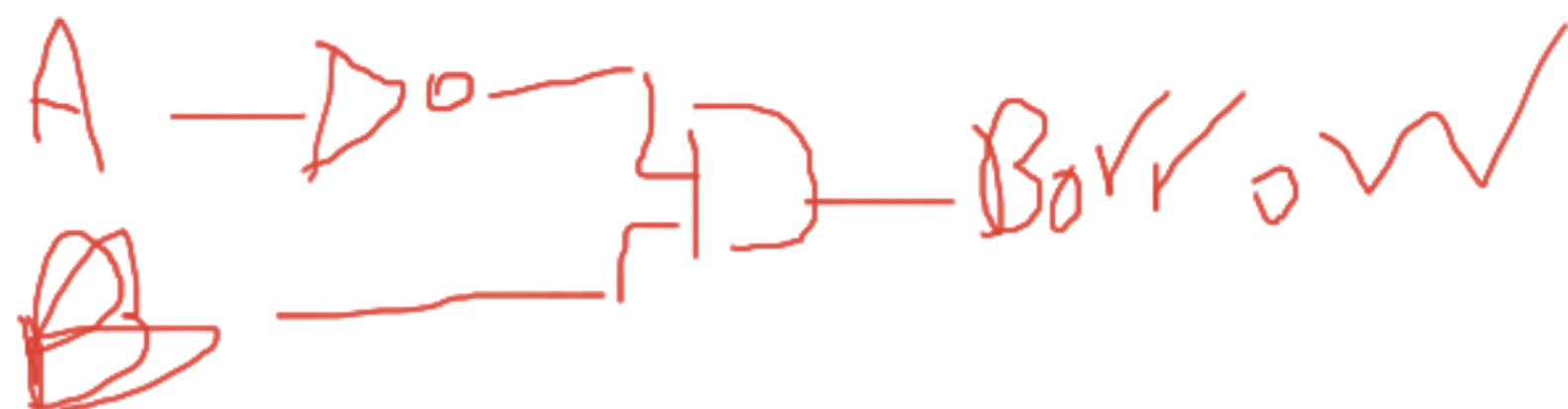



Half Subtractor

$$\begin{array}{r} A - B \\ \hline \hline \end{array}$$



A	B	Diff	Borrow
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0
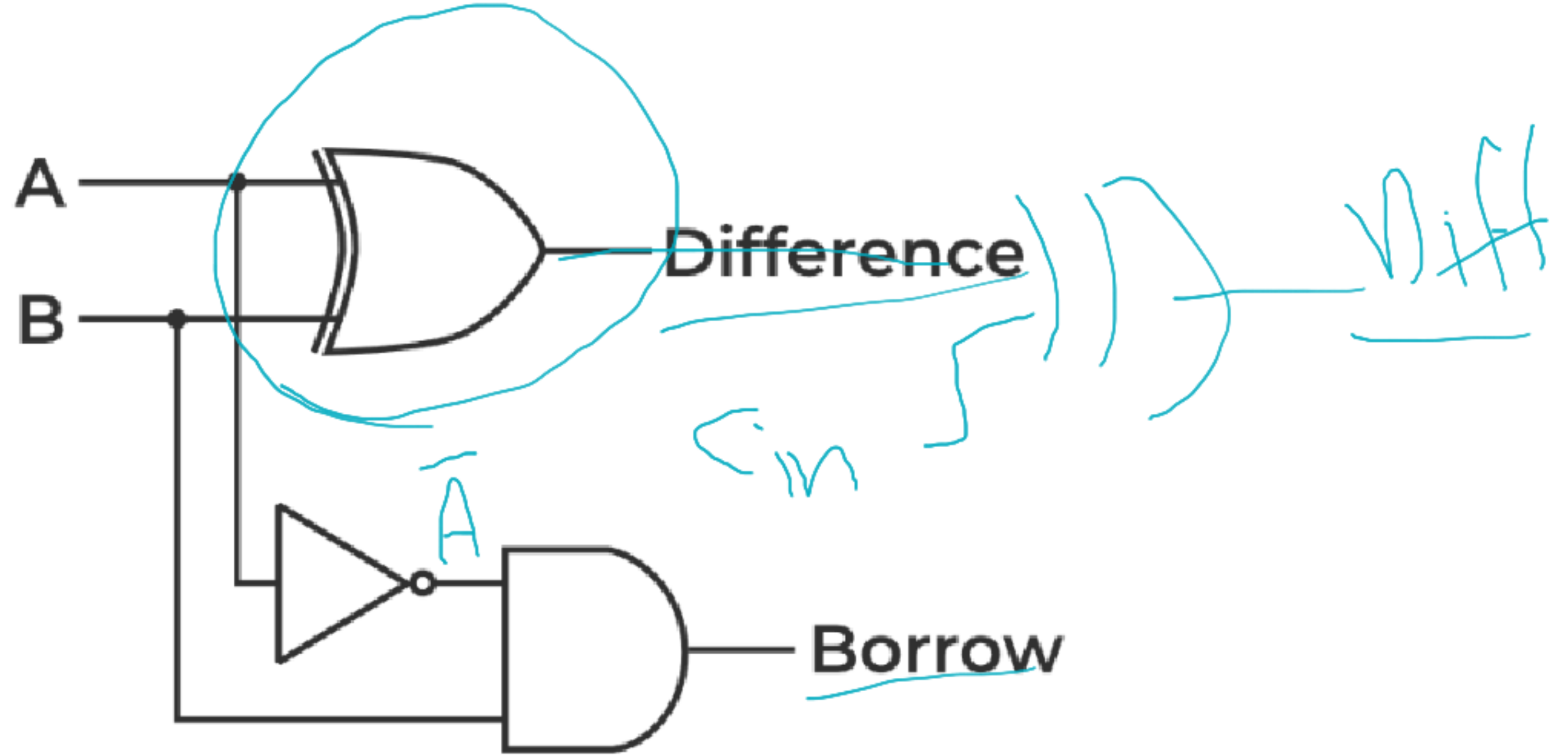
$$\begin{array}{r} 02 \\ \times 0 \\ \hline 1 \\ \hline 01 \end{array}$$






Full Subtractor

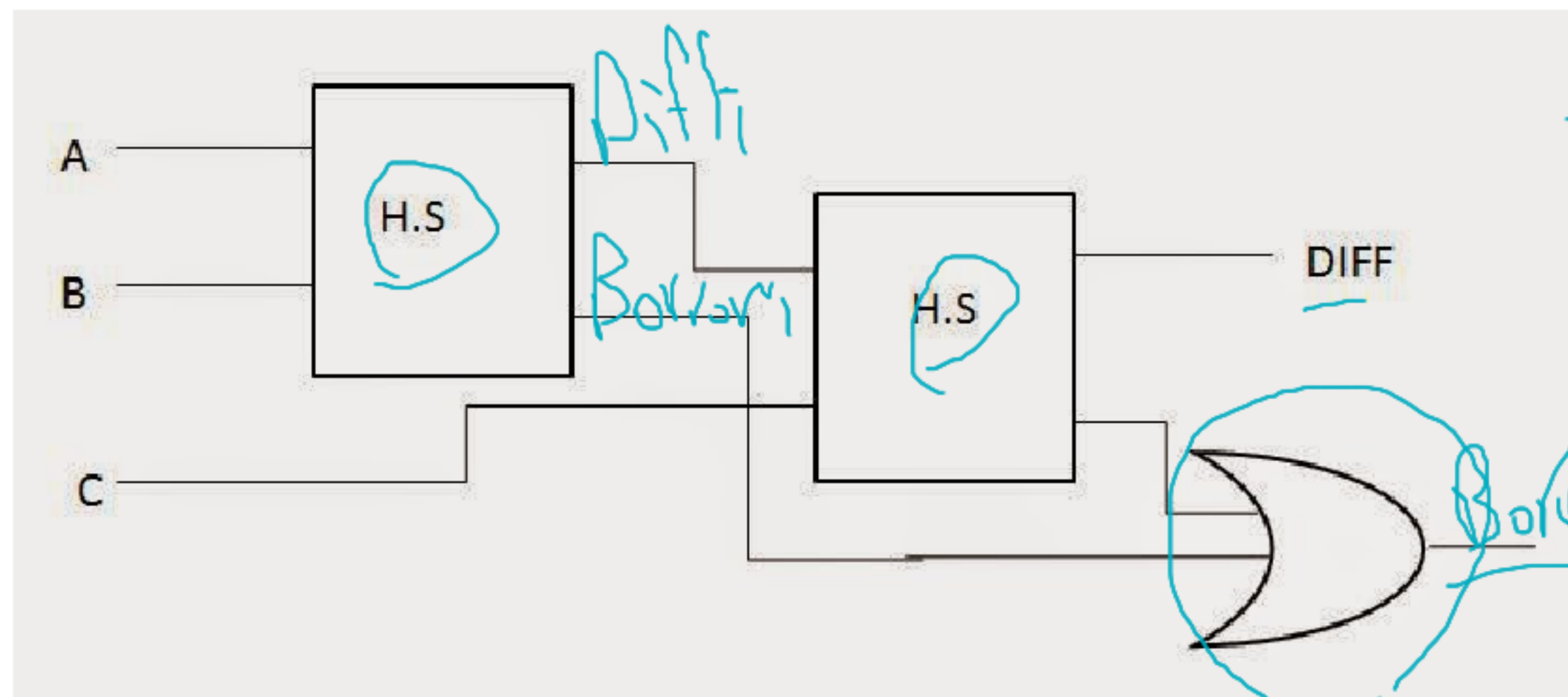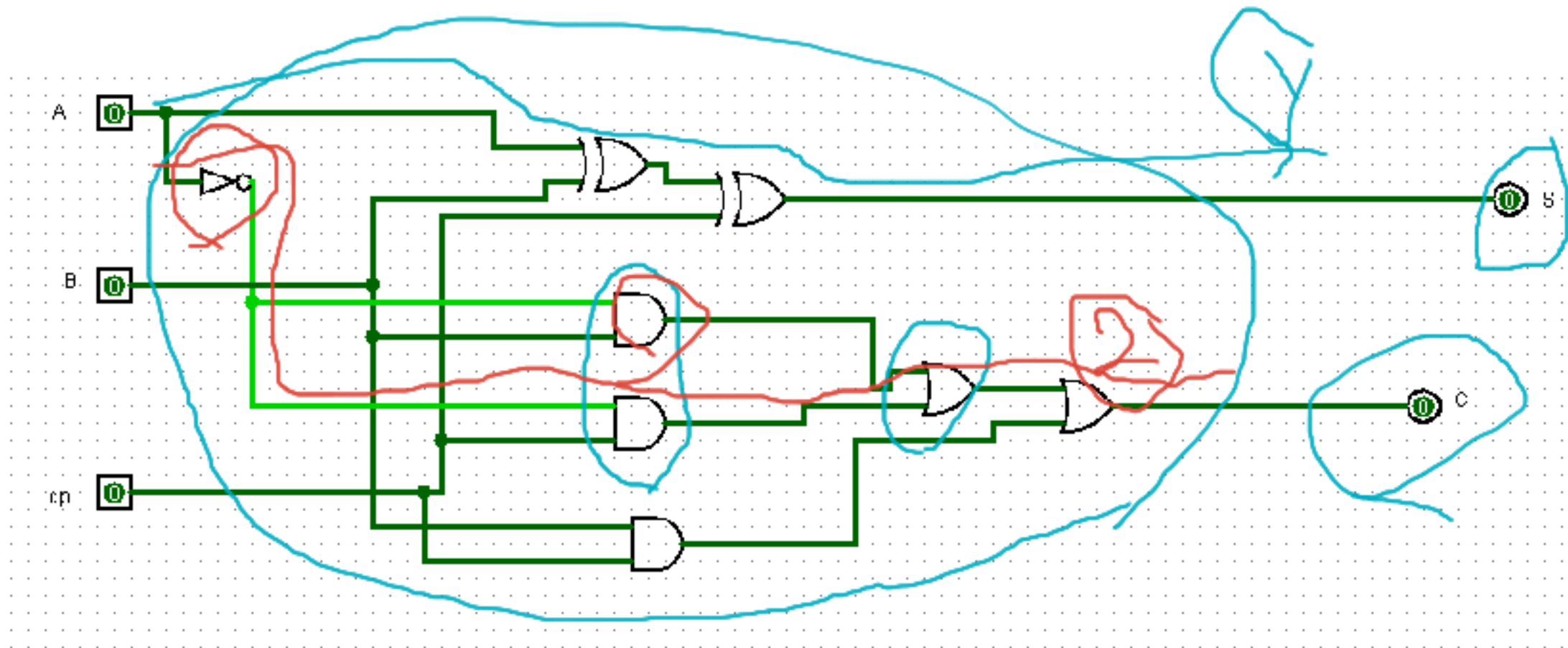


C_{in}	A	B	Diff	Bor
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

4-bit Subtractor

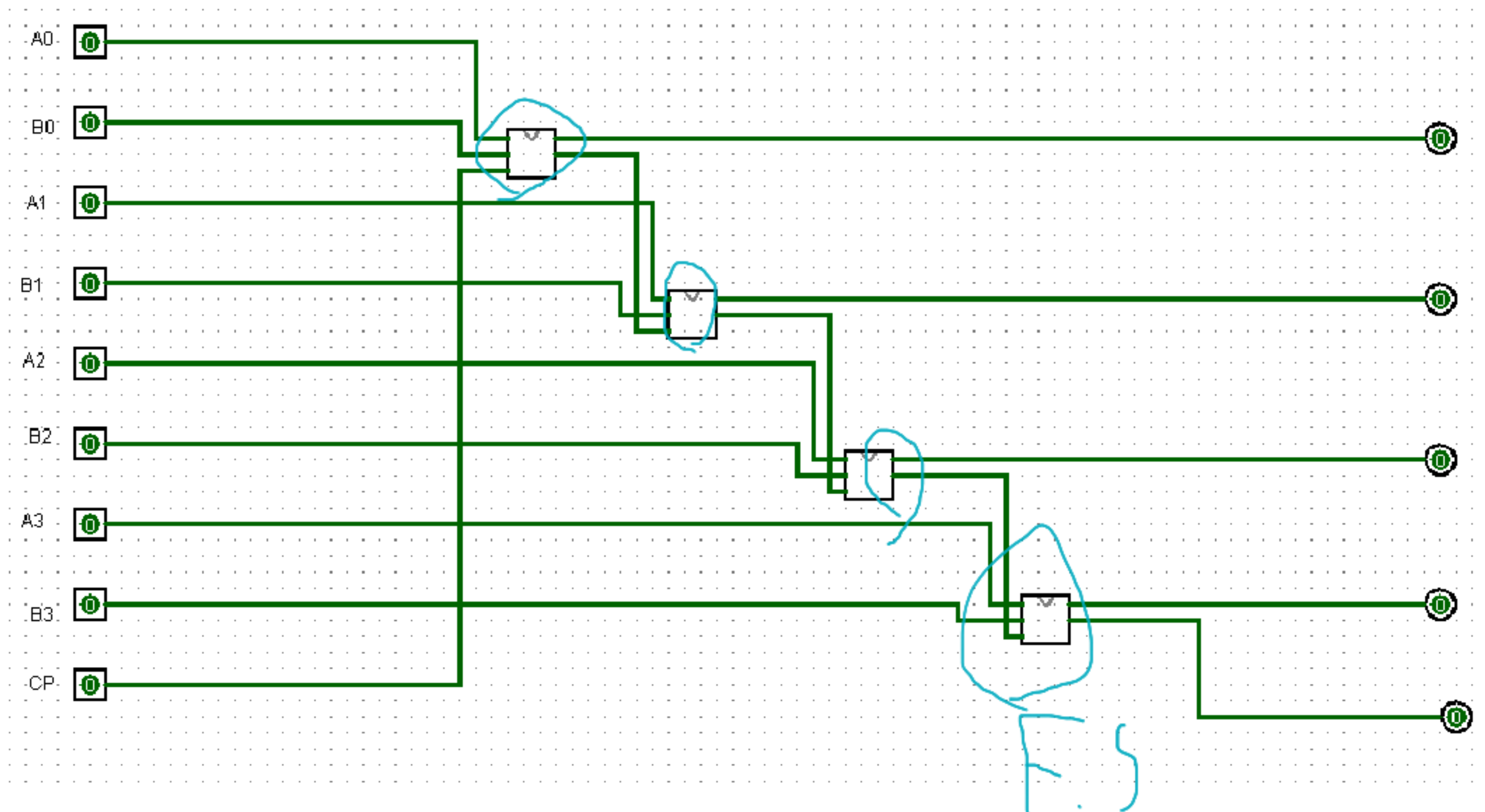

Adder / Sub

Ungefähr

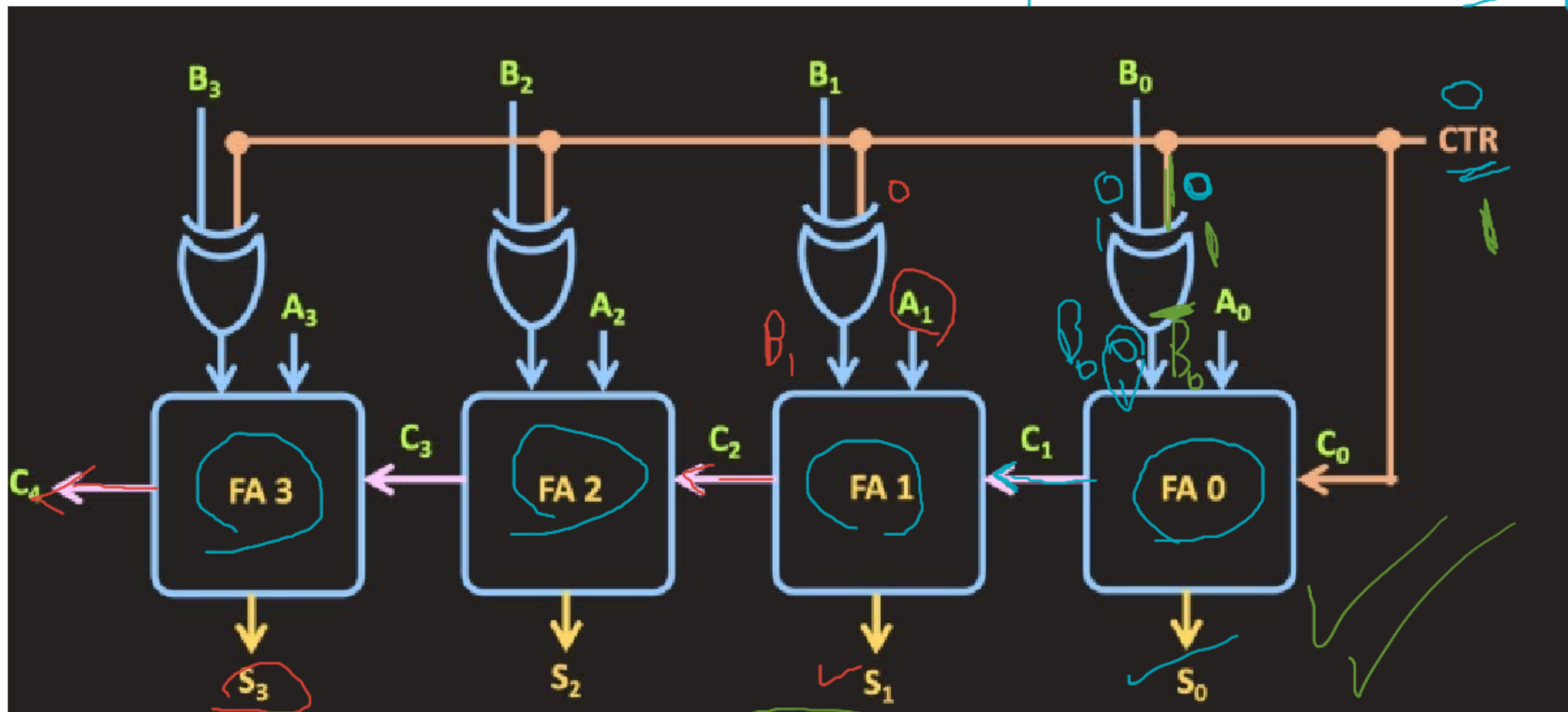

msb


$$A_0 + B_0 + 1 \rightarrow$$

LSB

4-bit signed Subtractor

$$A + B$$


$$A - B$$

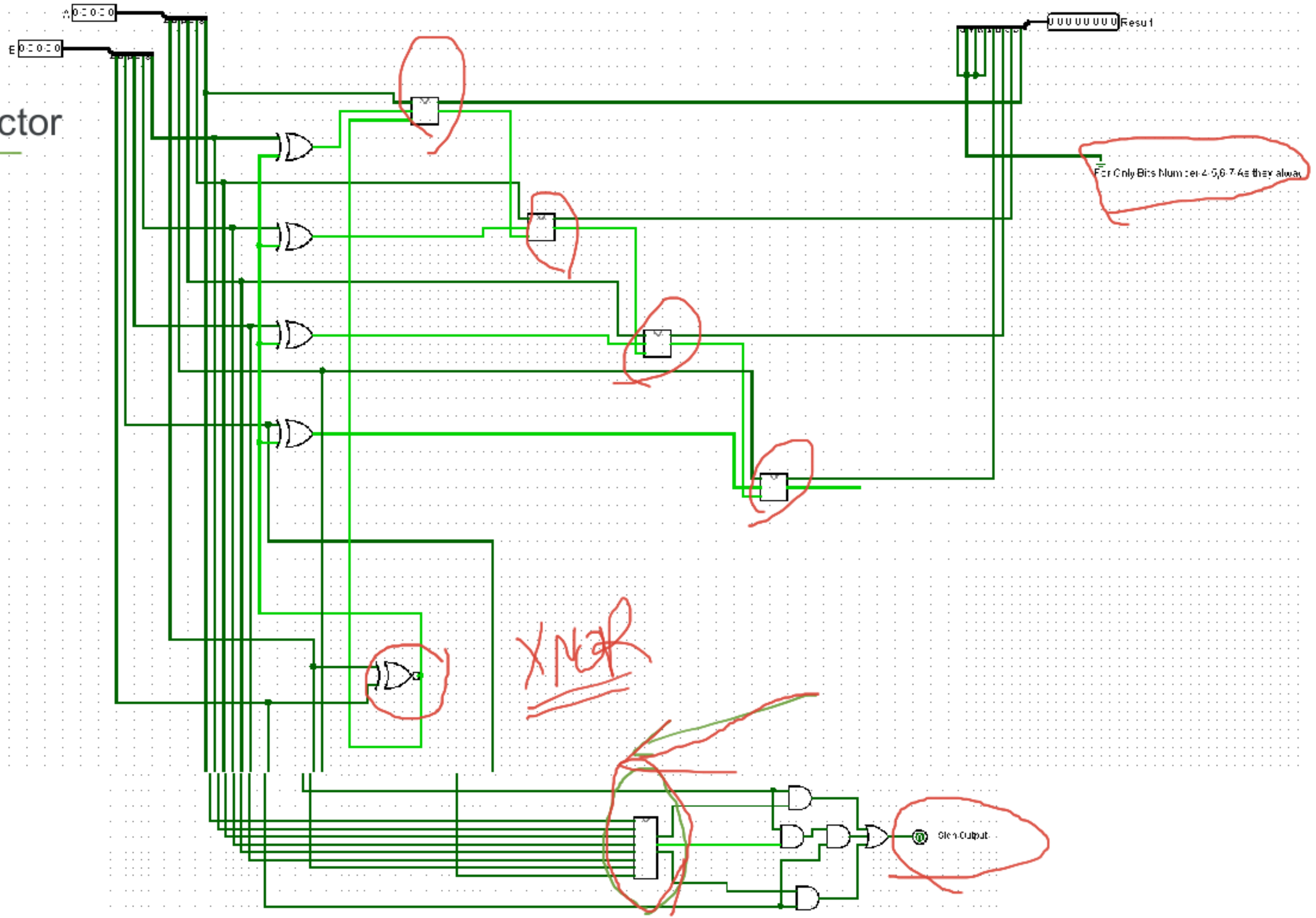

Multiplier

$$\begin{array}{r} A_1 A_0 \\ \times B_1 B_0 \\ \hline A_1 B_0 \quad A_0 B_0 \\ A_0 B_1 \quad 0 \end{array} +$$

exercise: Divider

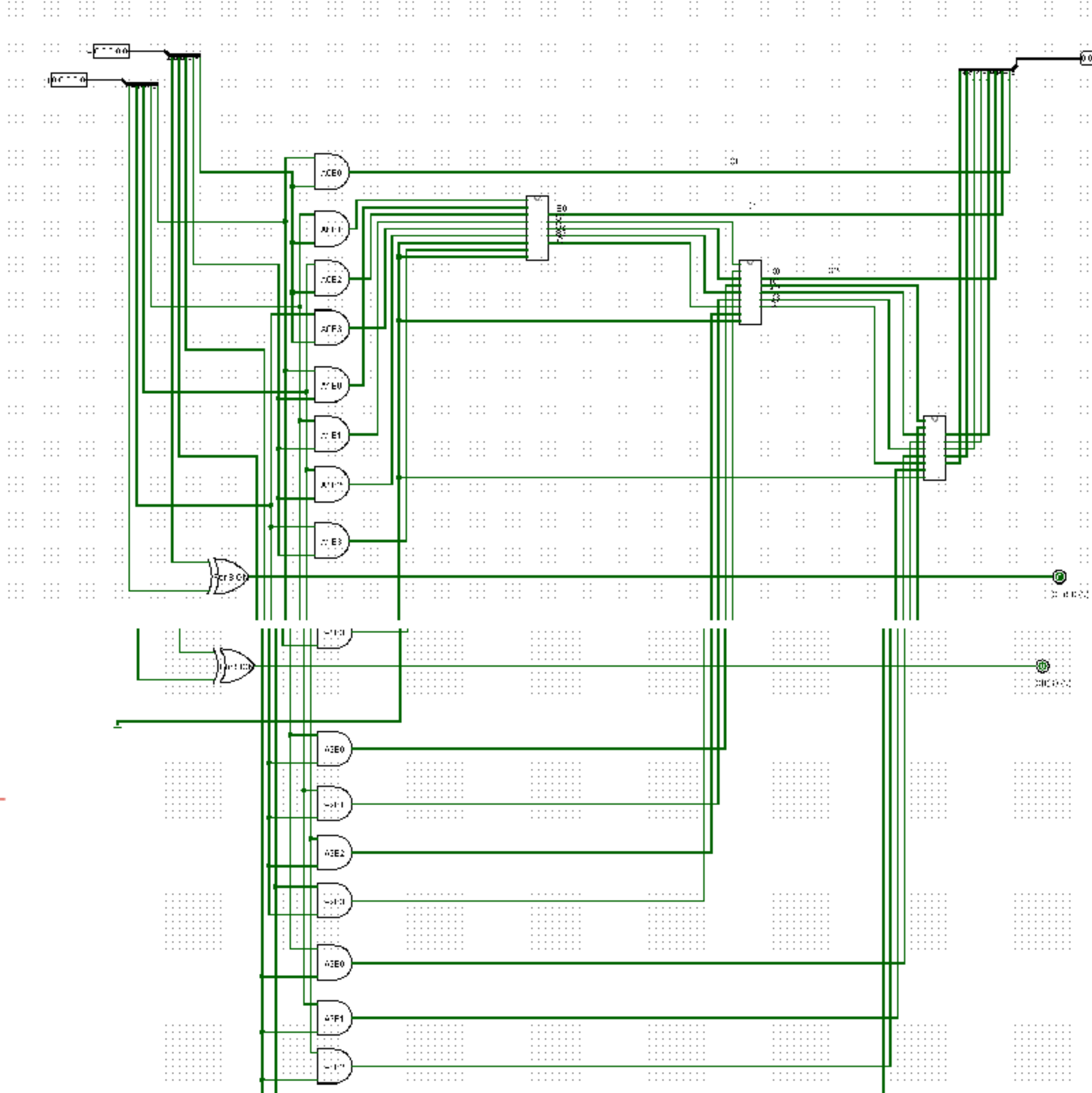

$B_3 B_2 B_1 B_0$ *

$A_3 A_2 A_1 A_0$

$A_6 B_3 A_0 B_2 A_0 B_1$

$A_0 B_0$

← $A_1 B_0$

+

+