

1-bit Comparator

Signed

$A < B$


$A = B$


$A > B$

A	B	L	E	G
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0

$$\begin{array}{r}
 + \quad \boxed{0} \quad \boxed{1001} \quad A \\
 + \quad \boxed{1} \quad \boxed{1110} \quad B \\
 \hline
 \end{array}$$

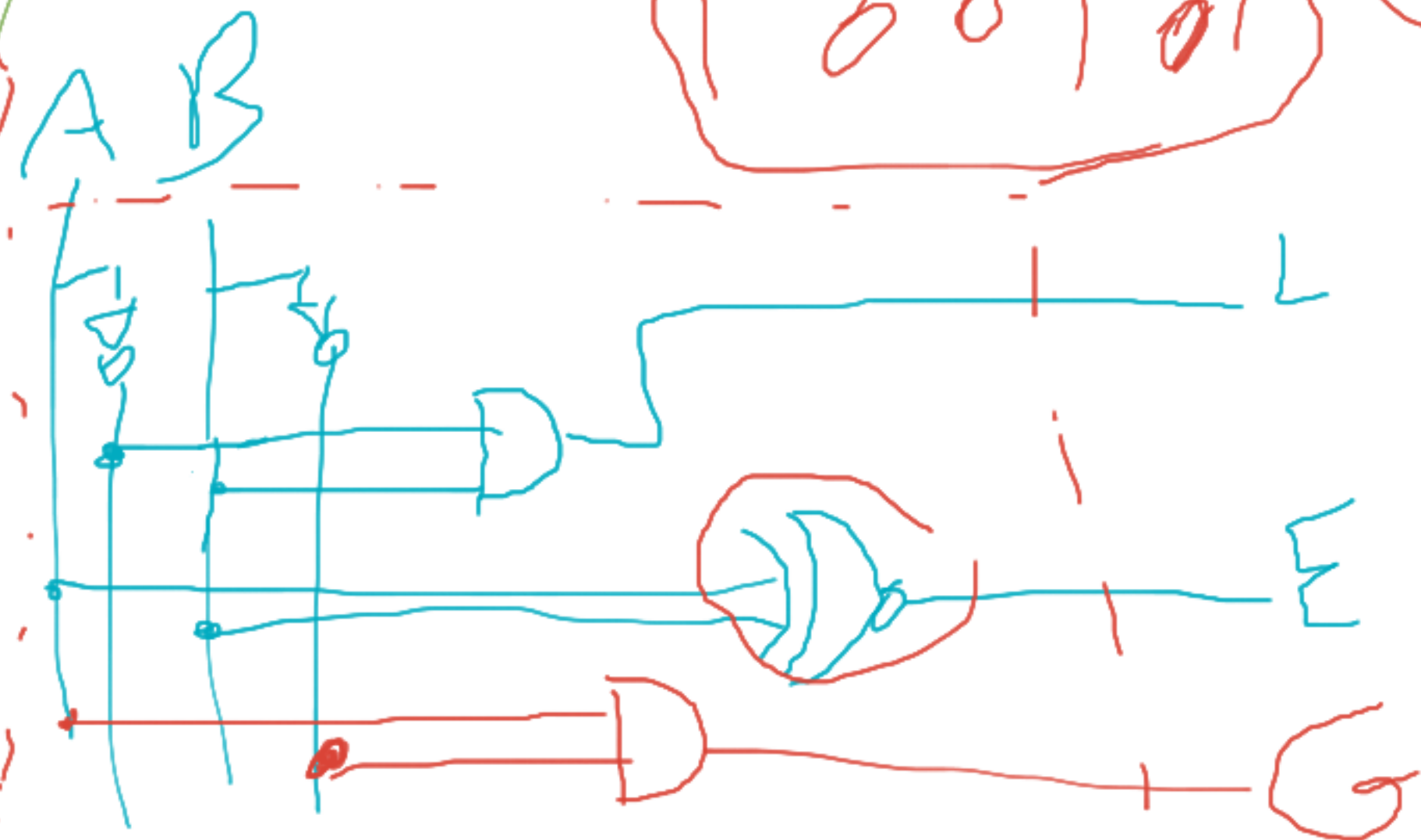
$$\begin{array}{r}
 01011 \\
 \hline
 100101
 \end{array}$$



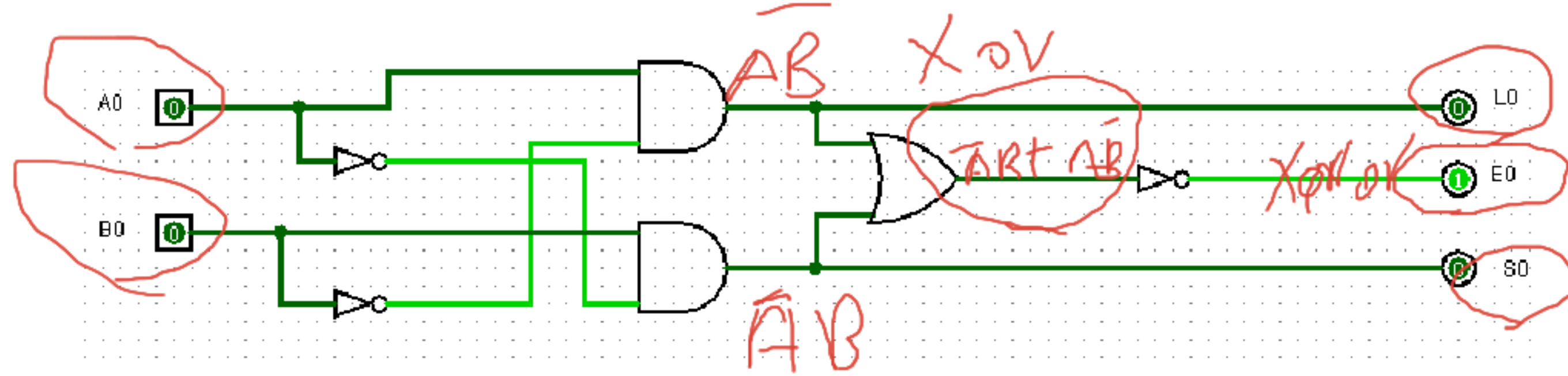

4-bit Comparator

~~$B_1 B_0$~~
 ~~$A_1 A_0$~~

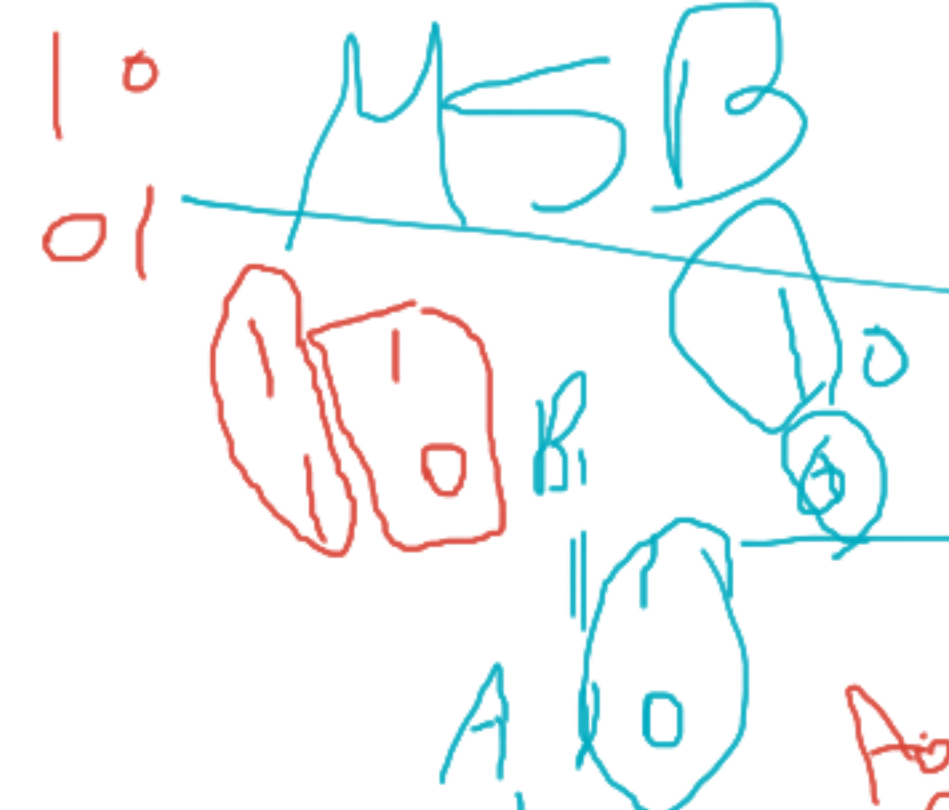

① $E = E_0 \cdot E_1$


② $L = L_1 + E_1 \cdot L_0$
 $A < B$




③ $G = G_1 + E_1 \cdot G_0$
 $A > B$





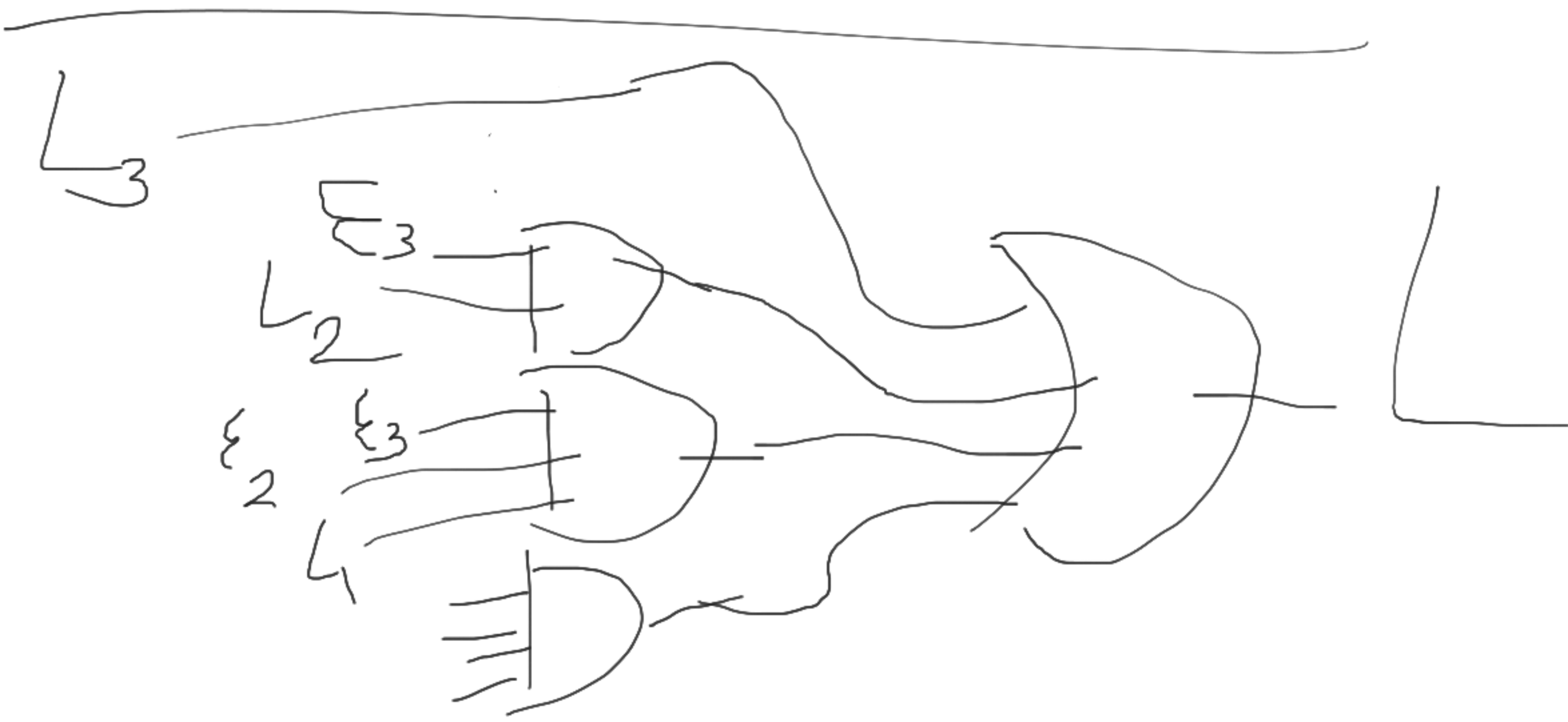$E = E_0 \cdot E_1 \cdot E_2 \cdot E_3$
 $L = L_3 + E_3 L_2 + E_3 E_2 L_1 + E_3 E_2 E_1 L_0$



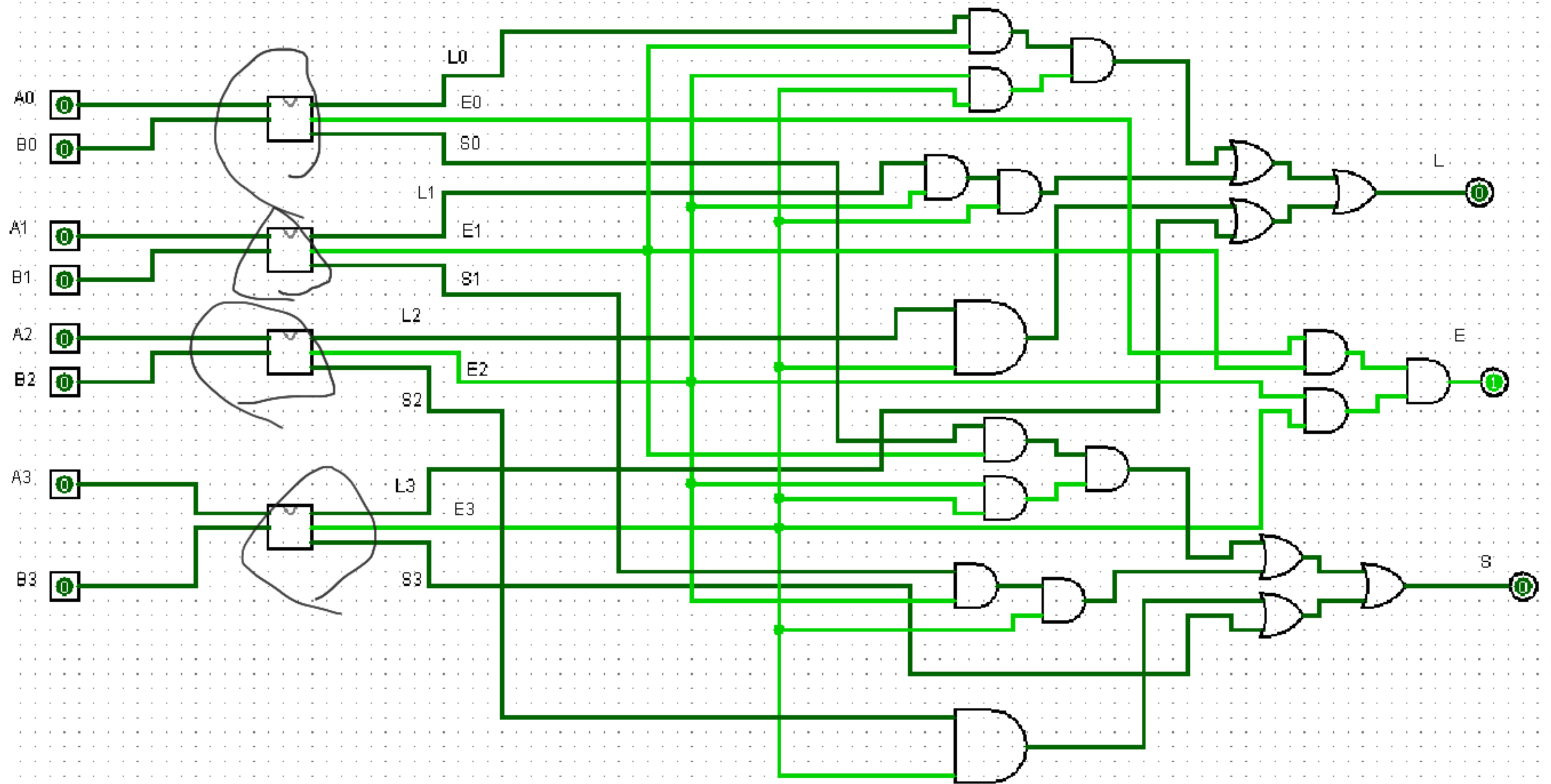

4-bit signed Adder

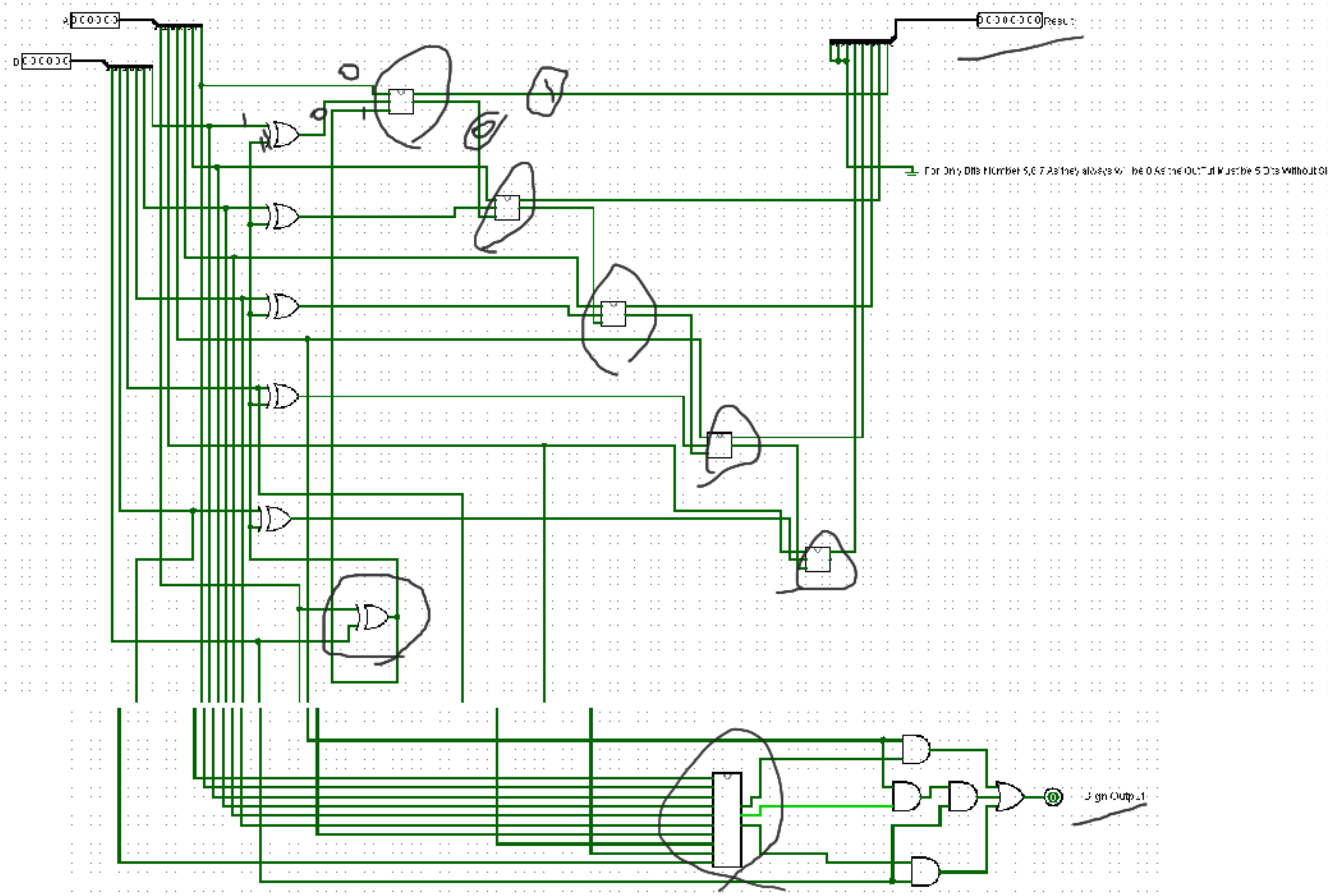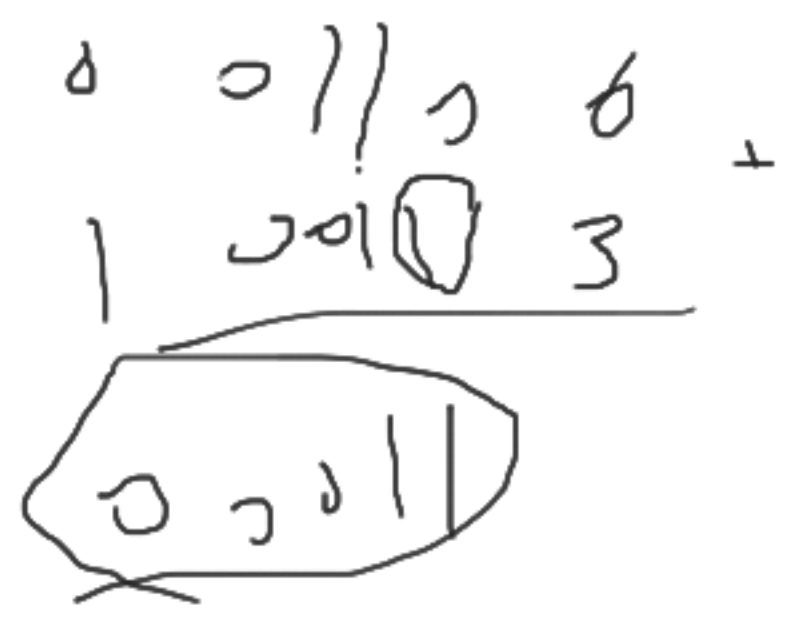

Logisim